

Circuitos Lógicos

Aula 11

Aula passada


- Simplificação via Mapas de Karnaugh
- Mecânica
- Exemplos

Aula de hoje

- Condição de “don't care”
- Mais simplificação
- Exemplos
- Portas XOR, NXOR

Mapa de Karnaugh

 - Representação gráfica conveniente da tabela verdade
- Permite obter expressão simplificada equivalente a tabela verdade



Condição de “Don't Care”

- Entrada da tabela verdade não ocorre ou seu resultado não é importante
 - valor da saída pode ser 0 ou 1
- Lógica do circuito não se importa com o valor

A	B	C	x
0	0	0	X ←
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	X ←



**Por que esta condição
é interessante?**

**Permite maior
simplificação**

Explorando o “Don't Care”



Como explorar a condição de don't care?

A	B	C	x
0	0	0	X ←
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	X ←

- Construir mapa de Karnaugh
- Usar X para denotar posições de don't care
- Usar X como 0 ou 1 de acordo com a melhor simplificação
- Criar expressão mais simplificada

Exemplo de “Don't Care”

- Expressão simplificada?

A	B	C	x
0	0	0	X ←
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	X ←

	C'	C
A'B'	X	0
A'B	1	0
AB	0	X
AB'	0	1

$$F = A'C' + AC$$

Exemplo de “Don't Care”

- Expressão simplificada?

	C'D'	C'D	CD	CD'
A'B'				
A'B				
AB				
AB'				

A	B	C	D	x
0	0	0	0	1
0	0	0	1	X
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	X
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Detalhes da Simplificação



- Um valor 1 pode ser circulado diversas vezes
- Um valor 1 pode participar de diferentes termos SOP
 - usamos isto na aula passada
- Regra vale sempre!

	C'	C
A'B'	0	1
A'B	0	0
AB	0	1
AB'	0	1

$$F = B'C + AC$$

	C'D'	C'D	CD	CD'
A'B'	1	1	0	1
A'B	1	1	0	1
AB	0	0	0	0
AB'	0	0	0	0

$$F = A'C' + A'D'$$

Processo de Simplificação

- 1) Construir mapa de Karnaugh a partir da tabela verdade
- 2) Circular os valores 1 que não são adjacentes a nenhum outro
- 3) Circular os valores 1 que aparecem em pares
- 4) Circular os valores 1 que aparecem em 4-tuplas (mesmo que já tenham sido circulados)
- 5) Circular os valores 1 que aparem em 8-tuplas (mesma que já tenham sido circulados)
- 6) Escrever o SOP dos termos gerados por cada loop **(reusando valores 1)**

Exemplo

	C'D'	C'D	CD	CD'
A'B'	1	0	1	1
A'B	1	0	0	0
AB	1	1	1	1
AB'	0	0	1	1

$$F = AB + AC + B'C + A'C'D'$$

	C'	C
A'B'	1	1
A'B	0	0
AB	0	1
AB'	1	1

$$F = B' + ABC$$
$$F = B' + AC$$

XOR

- Ou-exclusivo, conhecido como XOR (eXclusive OR)
- Porta lógica de ordem mais alta
 - como NAND e NOR
- Vale 1 apenas quando entradas são diferentes


Tabela Verdade XOR

A	B	x
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

■ Expressão booleana?


■ $A'B + AB'$

■ Circuito?

 


XOR

 - XOR tem muitas aplicações
- Símbolo para porta XOR
 - “macro” para circuito anterior



- Símbolo para expressão booleana

 

- Exemplo: $A \bigoplus B = A \text{ XOR } B$

NXOR

- NOR-exclusivo, conhecido como NXOR (Not eXclusive OR)
- Vale 1 apenas quando entradas são iguais


Tabela Verdade NXOR

A	B	x
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

■ Expressão booleana?


■ $A'B' + AB$

■ Circuito?

 

NXOR

 
- NXOR tem muitas aplicações
- Símbolo para porta NXOR
 - “macro” para circuito anterior



- Expressão boolena: $A \text{ NXOR } B = A \overline{\oplus} B$

Números iguais

 - Problema: determinar se dois números binários de dois bits são iguais
- Entrada: x_1, x_0, y_1, y_0
- Idéia do circuito usando XOR e NXOR?
- $x_1 == y_1$ e $y_0 == y_0$



x_1	x_0	y_1	y_0	z (Output)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1